12 13 15 10 11 14 16

## Batteriespeicher für Balkonkraftwerk


AC-gekoppelter 1kWh Speicher und max. 300W Einspeiseleistung



В

Н




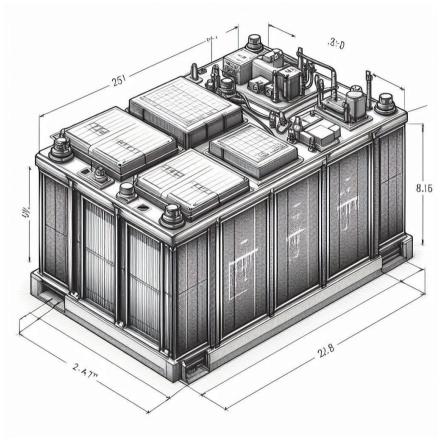



Mit KI erstellt · 28. Juli 2024 um 6:09 PM


Rev: 3.4 Autor: Christian Decker Deckblatt Seite: 1/10 Datum: 28.07.2024

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Α		Positio	on		Foliennumn	ner		Titel					Bearbeiter			Datum				
		1 1/10			1/10			Deckblatt Christian Decker							28.07.2024					
		2 2/10				AC Speicher - Inhaltsverzeichnis Christian Decker								01.08.2024						
В		3			3/10			Spannungsv	ersorgung/				Christian De	cker		16.08.202	4			
В		4 4			4/10			Batteriesyste	em				Christian De	ecker		16.08.202	4			
		5 5/10			5/10	10							Christian De	ecker		13.08.202	4			
		6 6/10			6/10	)			ınd Messun	g			Christian De	ecker		10.08.202	4			
С		7 7/:			7/10			Bauteilliste					Christian De	ecker		10.08.2024				
		8 8/10			8/10			Bauteilliste					Christian De	ecker		10.08.2024				
		9 9/1			9/10			Ablaufdiagra	amm: Lader	n / Einspeis	sen		Christian De	cker		28.07.2024				
D		10			10/10			Ablaufdiagra	amm: PreCh	narge			Christian De	cker		28.07.2024				
F G																				
Н																				
Aut	tor: (	Christiar	Decker						AC Speiche	er - Inhaltsw	erzeichnis				Rev: 3.	3.4				
Dat	tum:	: 01.08.	2024												Seite: 2	Seite: 2/10				

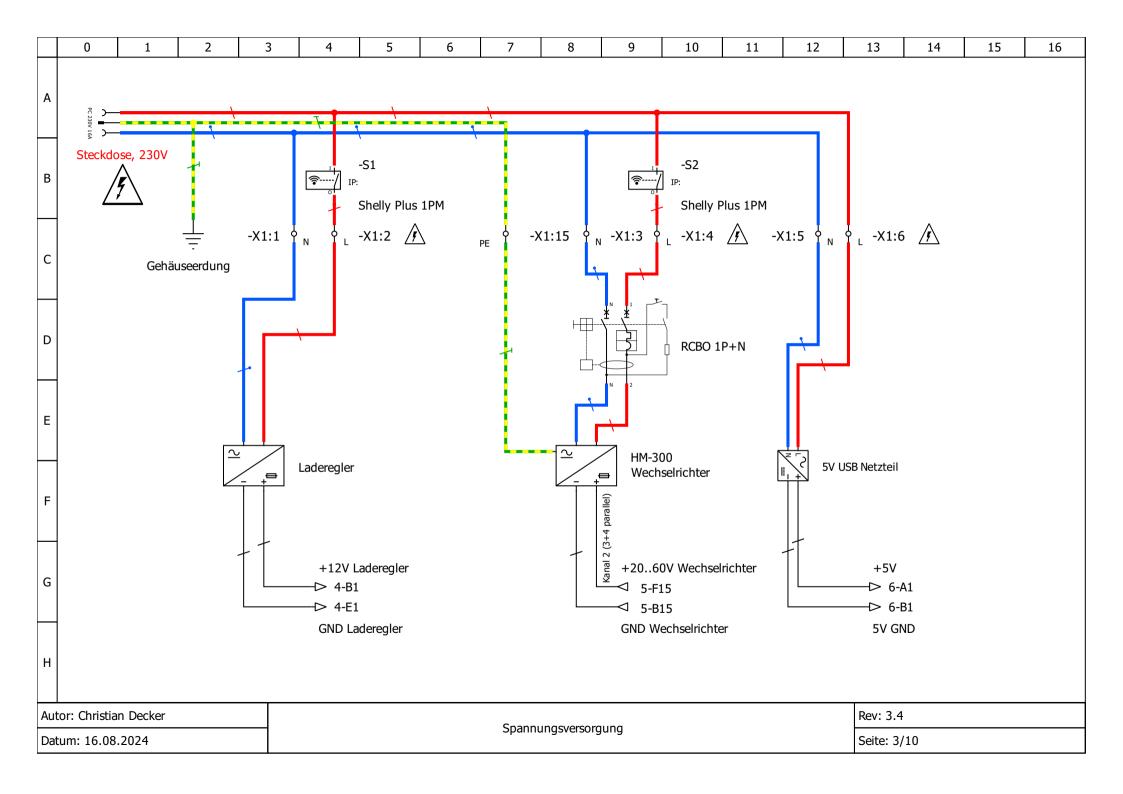

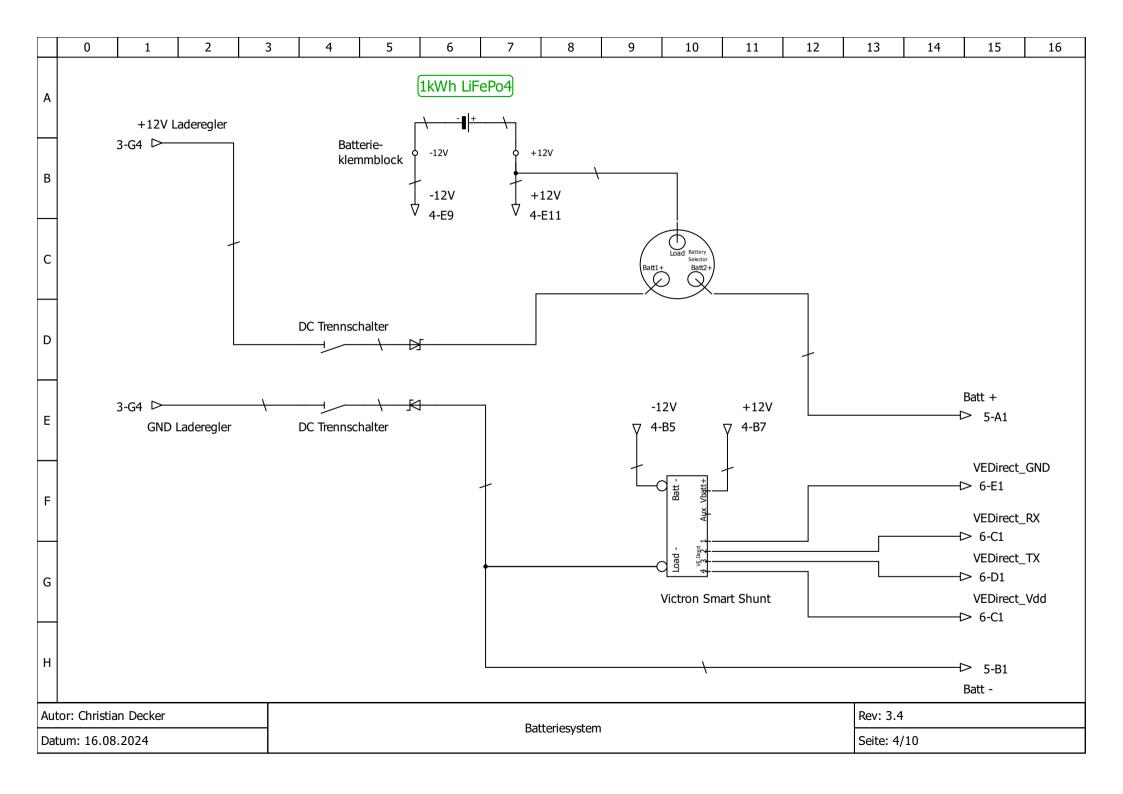

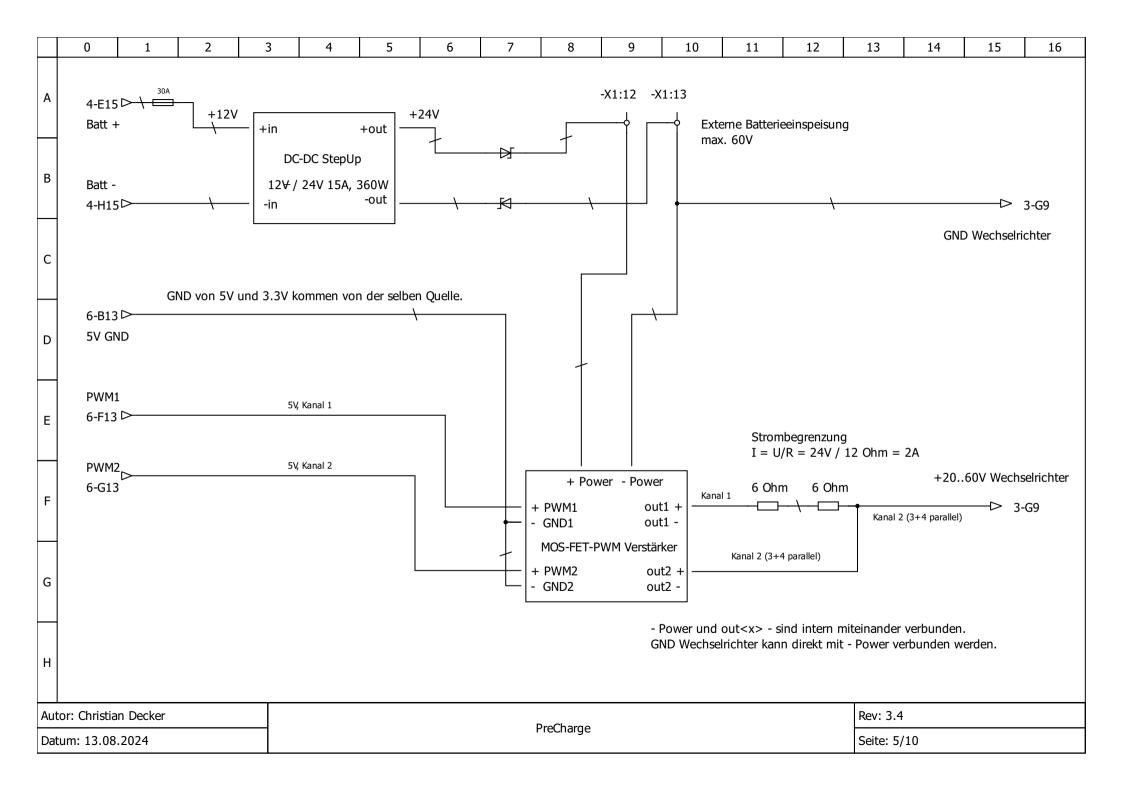

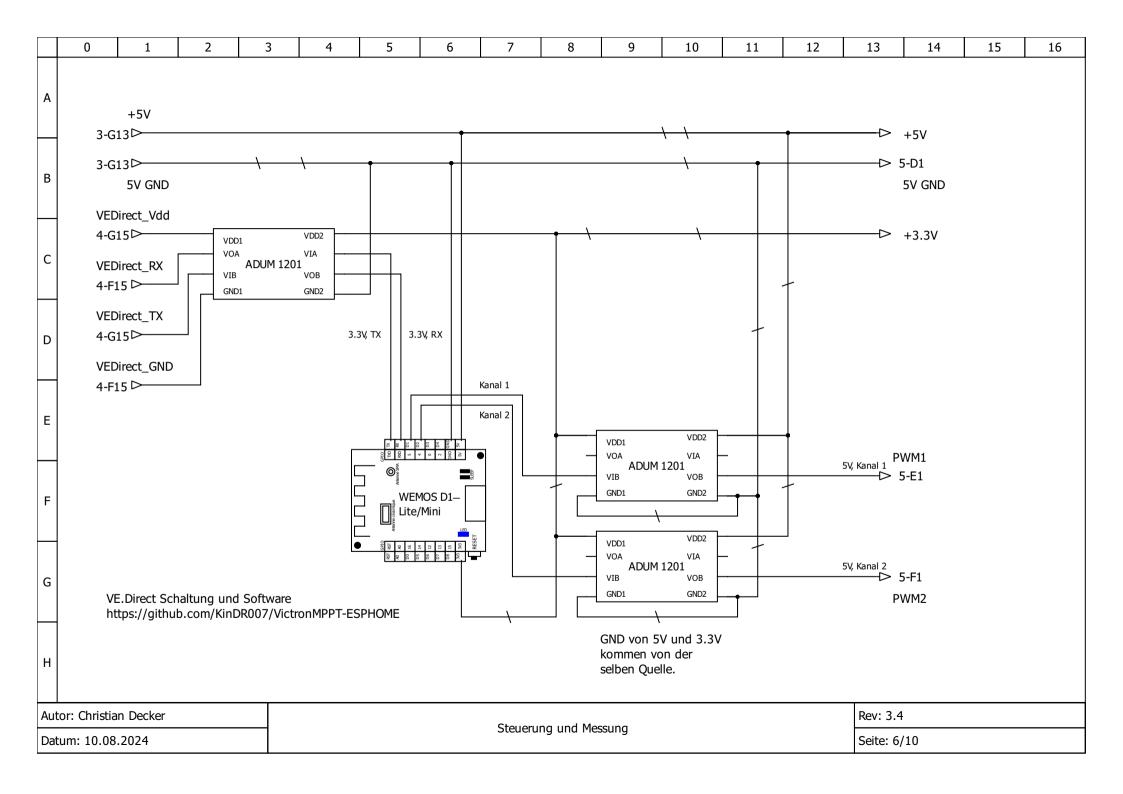

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
A	Seite	Posi	tion	Titel			Artikelbeschr	eibung					K	Kommentar						
	3 A0		Spannungs	versorgung	:	Steckdosenle	eiste													
$\dashv$	3	B1		Spannungsversorgung			230V Warnze	eichen												
	3	C11		Spannungs	Spannungsversorgung			eichen												
В	3 C12		Spannungsversorgung						К	(lemme: N, U	JSB Netzteil									
	3 C13		Spannungsversorgung									К	(lemme: L, U	ISB Netzteil						
	3	C14		Spannungsversorgung			230V Warnze	eichen												
С	3	C2		Spannungs	versorgung															
	3	C3		Spannungsversorgung						К	(lemme: N, L	aderegler								
	3	C4		Spannungsversorgung						К	Klemme: L, Laderegler									
D	3	C5		Spannungsversorgung			230V Warnze	eichen												
	3	C7		Spannungsversorgung											Klemme: PE, Wechselrichter					
	3	C8		Spannungsversorgung											Klemme: N, Sicherung Wechselrichter					
Е	3	C9		Spannungs	versorgung										Klemme: L, Sicherung Wechselrichter					
	3	D9		Spannungs	pannungsversorgung			E.Next FI/LS RCBO B10A, 30mA, 1P+N												
	3	F12		Spannungsversorgung			Meanwell Netzteil HDR-15-5, 12W 5W 2,4A													
F	3	F3		Spannungsversorgung			HTRC 20A La	degerät												
	3	F8		Spannungs	versorgung		Hoymiles HM-300 Wechselrichter													
	4 A11 Batte				em															
G	4	A12		Batteriesystem																
اقا	4	C8		Batteriesystem			Spurtar Batteriewahlschalter 1-2-Both-OFF													
	4	D5		Batteriesystem			DC Trennsch	alter DZ47-	63Z-2P, 10											
	4	D6 Batteriesystem				:	Schottky Diode (30A, 50V)													
H																				
Autor: Christian Decker															Rev: 3.4					
Datun	n: 10.08.2	024					Bauteilliste								Seite: 7/10					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16				
A	Seite	Posi	tion	Titel		,	Artikelbeschr	eibung		Kommentar												
	4 D9 Batte			Batteriesys	tem	)	XZNY 12.8V															
	4 E5		Batteriesys	Batteriesystem			DC Trennschalter DZ47-63Z-2P, 1000V, 40A, 2polig															
	4	E6		Batteriesystem			Schottky Diode (30A, 50V)															
В	4	H12		Batteriesystem																		
	5	A1		PreCharge			30A, 58V Mi	di Sicherur	ng (in + Lei	tung vom S	tepUp bere	its integrie	rt)									
	5	A10 Pred		PreCharge										Klemm	e: 24V	GND, ext.	Batt					
C	5 A9		PreCharge	PreCharge											⊦, ext. Bati	t						
	5	B4 P		PreCharge	PreCharge			DC-DC Wandler 12V auf 24V, 15A, 360W														
	5	В7		PreCharge		9	Schottky Diode (30A, 50V)															
D	5	В7		PreCharge			Schottky Diode (30A, 50V)															
	5	F11		PreCharge			12V 50W 6 Ohm Lastwiderstand															
	5	F12 Pr		PreCharge	PreCharge			12V 50W 6 Ohm Lastwiderstand														
E	5	G9		PreCharge		I	DollaTek DC 4-Wege-FET Steuerung															
	6	C3		Steuerung	und Messu	ng /	ADUM 1201 Digital Isolator															
	6 F5 S		Steuerung	Steuerung und Messung			Wemos D1 mini bzw. NodeMCU															
F	6	6 F9		Steuerung und Messung			ADUM 1201 Digital Isolator															
	6	G9		Steuerung und Messung			ADUM 1201 Digital Isolator															
G																						
Н																						
Auto	Autor: Christian Decker							Pautaillista								Rev: 3.4						
Datu	m: 10.08.20	)24					Bauteilliste							Seite: 8/10								

